

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT**  
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



**BÁO CÁO TT VLSI-CT7-012**

**GVHD: Lê Minh Thành.**

**Sinh viên thực hiện: Nguyễn Duy Huân**


**MSSV: 19119182**

## Mục lục

Phần 1: Shift Register SIPO 4 bit .....	2
1.1. Sơ đồ nguyên lý .....	2
1.2.Sơ đồ mô phỏng .....	3
1.3. Mô phỏng logic .....	4
1.4.Đánh giá công suất.....	5
Phần 2: Counter 4bit Up and Down.....	6
2.1.Sơ đồ nguyên lí .....	6
2.3.Mô phỏng mức logic .....	7
2.4.Đánh giá công suất.....	7
Phần 3: Layout cổng NOT .....	9

## Phần 1: Shift Register SIPO 4 bit


### 1.1. Sơ đồ nguyên lý

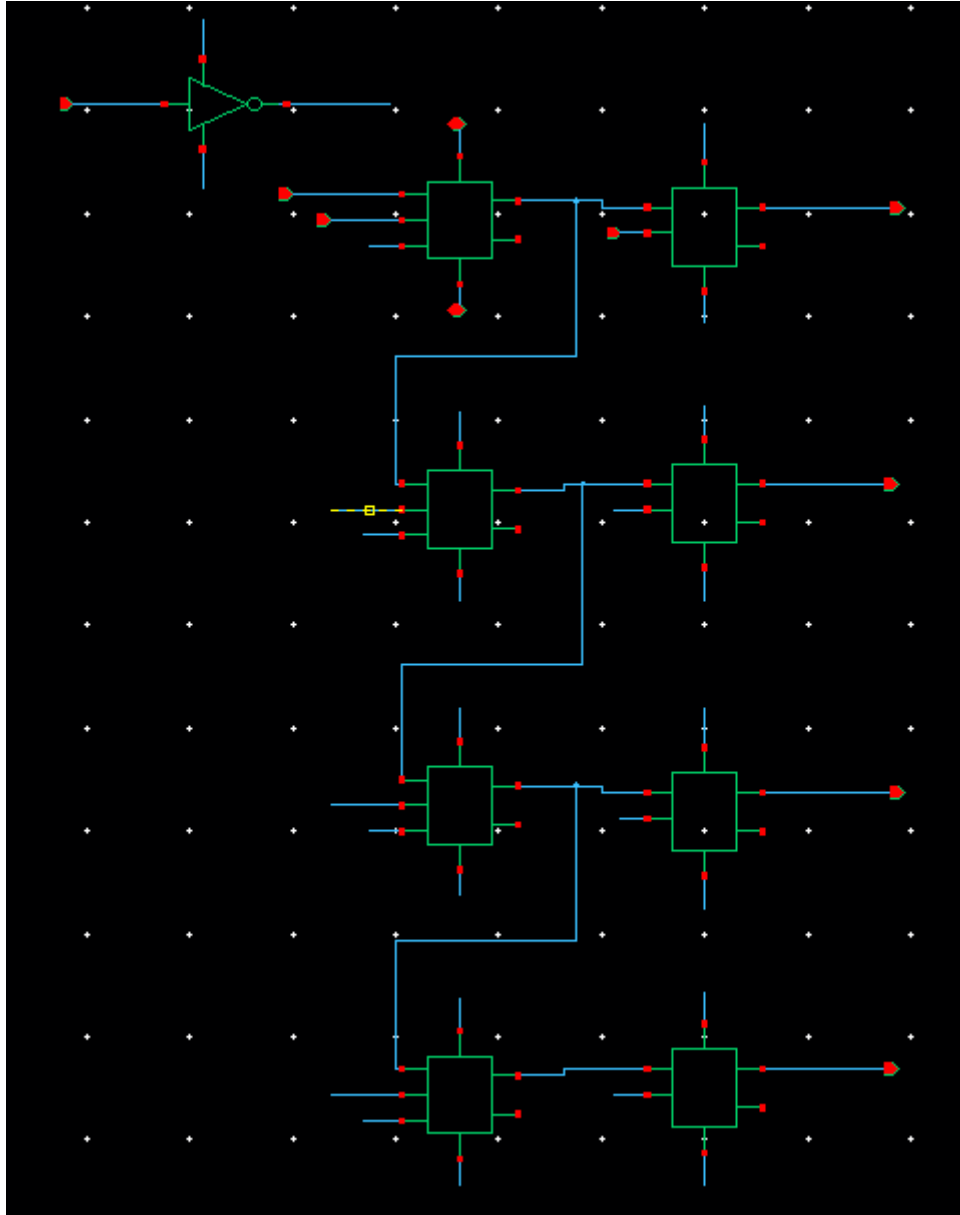

Hình 1.1: Sơ đồ nguyên lý

Sơ đồ nguyên lý mạch shift register 4 bit bao gồm 2 tầng DFF được điều khiển bởi 2 xung RCLK và SRCLK, tín hiệu rst mức thấp.


## 1.2.Sơ đồ mô phỏng

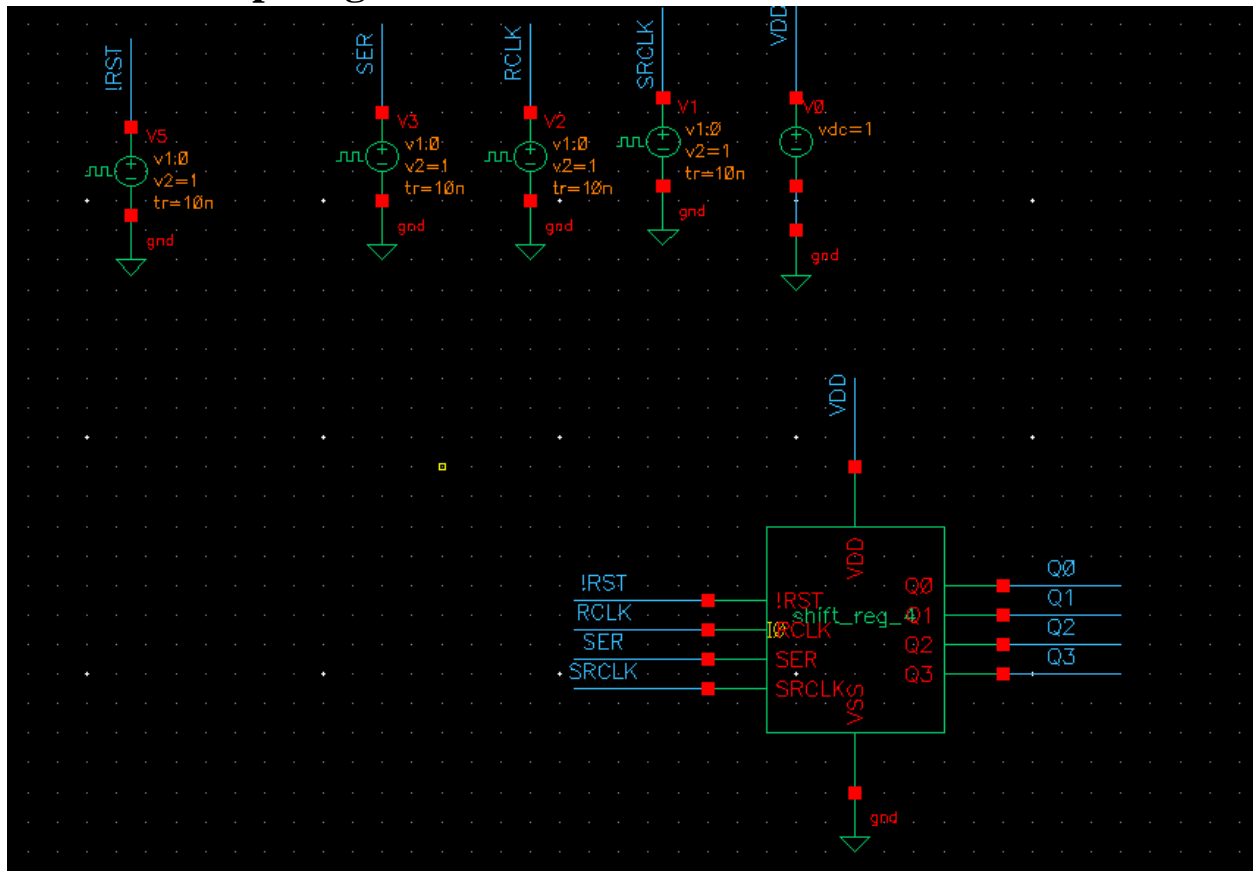

Hình 1.2: Sơ đồ mô phỏng

Nguồn VDD cấp 1V, xung SRCLK và RCLK có chu kì xung là 1us và độ rộng xung 50% ngõ vào Ser cho 4 bit 1000 và quan sát ngõ ra sau 4 chu kì xung RCLK.


### 1.3. Mô phỏng logic

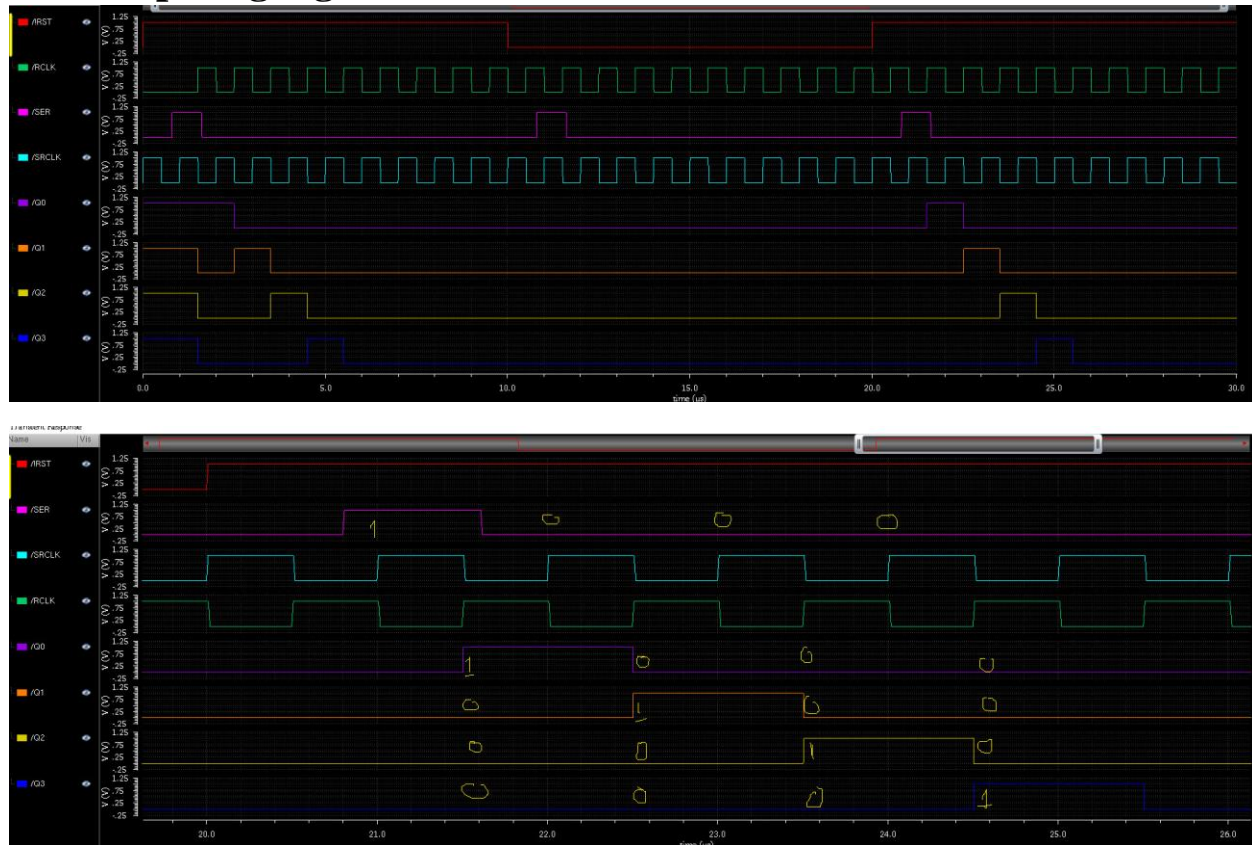

Hình 1.3: Mô phỏng logic


Khi xung RST tác động mức thấp mạch không hoạt động, tất cả ngõ ra  $Q = 0$ . Khi RST tác động mức cao mạch hoạt động tương ứng với sự thay đổi của ngõ vào  $SER = 1000$  thì sau 4 chu kỳ xung RCLK ngõ ra cho ra kết quả 1000 với Q0 là bit thấp nhất và Q3 là bit cao nhất. Có thể kết luận mạch hoạt động đúng mức logic.

## 1.4.Đánh giá công suất

 

Hình 1.4: Đánh giá công suất

Mạch đạt công suất max tại thời điểm RST tác động rơi vào khoảng 78uW, các trường hợp khác tầm 40 – 60 uW, công suất tĩnh rơi vào khoảng 500nW.

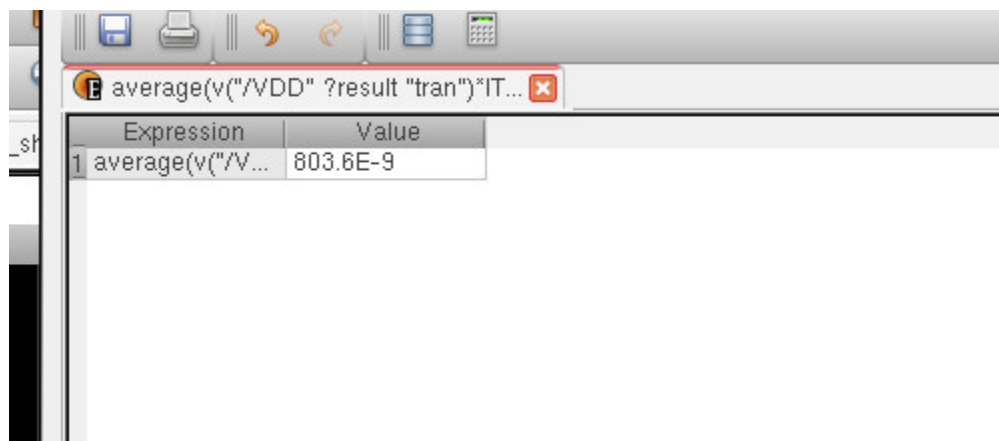


Hình 1.5: Công suất trung bình

$$P_{avg} = (803.6 * e - 9) \text{ W}$$

## Phần 2: Counter 4bit Up and Down


### 2.1.Sơ đồ nguyên lí

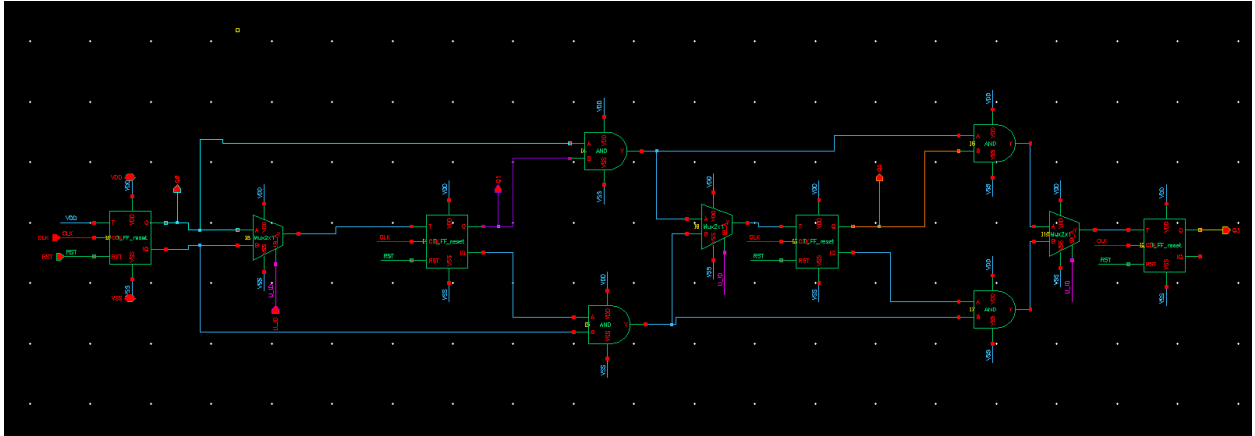

Hình 2.1: Sơ đồ nguyên lý

Sơ đồ nguyên lý mạch counter 4bit sử dụng TFF với 2 chức năng đếm lên hoặc đếm xuống được lựa chọn bởi bộ Mux2x, xung reset tích cực mức cao, xung clk đồng bộ.


### 2.2.Sơ đồ mô phỏng

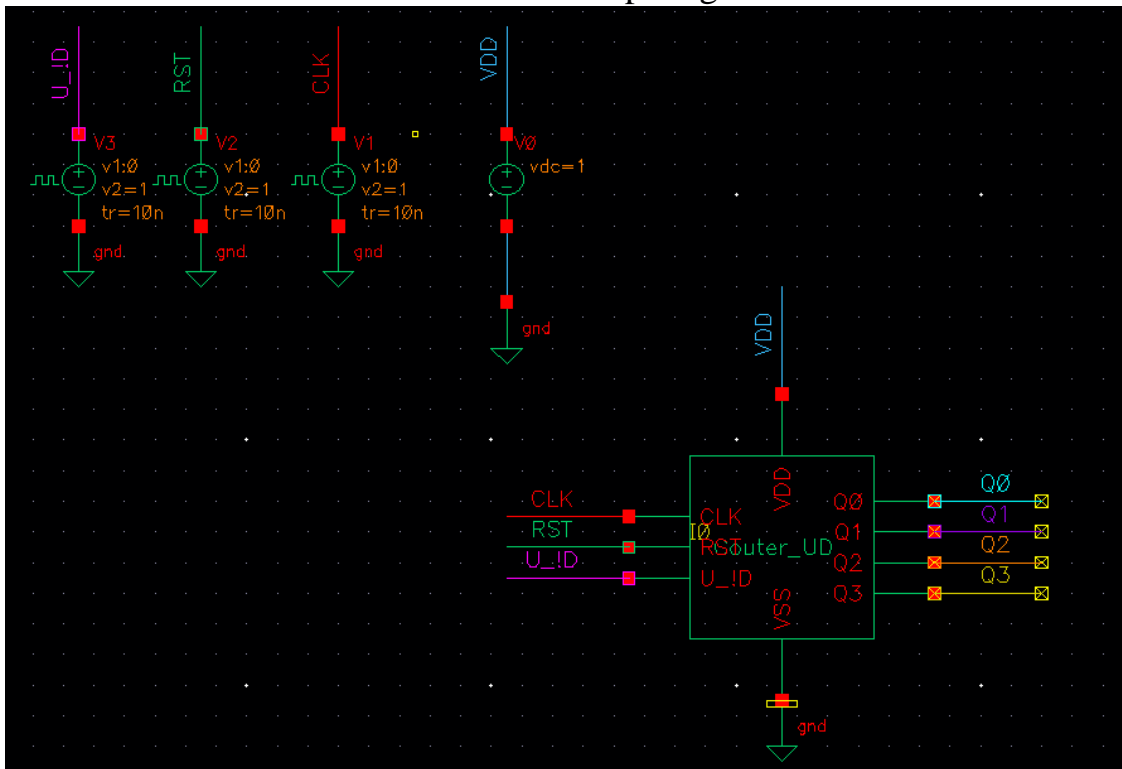

Hình 2.2:Sơ đồ mô phỏng

Tiến hành cấp xung CLK có chu kỳ xung nhịp 1us, độ rộng xung 50%. Tín hiệu xung reset mức cao, tín hiệu lựa chọn chế độ đếm mức cao là đếm lên, mức thấp là đếm xuống.


## 2.3. Mô phỏng mức logic

 

Hình 2.3: Mô phỏng mức logic

Từ thời điểm V1 tới V2 xung U\_!D mức cao mạch đếm lên từ 0000->1111 với Q0 là bit thấp nhất. Từ thời điểm V3 tới V4 xung U\_!D mức thấp mạch đếm xuống từ 1111->0000. Tại thời điểm V5 có sự tác động xung RST mạch reset các ngõ ra về trạng thái 0000.


## 2.4. Đánh giá công suất

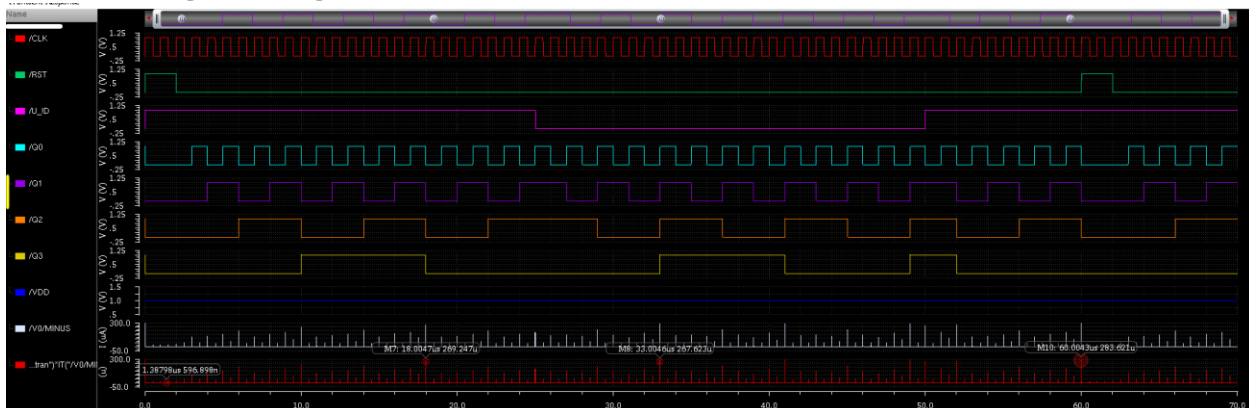

Hình 2.4: Đánh giá công suất

Tại các thời điểm ngõ ra chuyển từ 1111->0000 mạch đạt công suất khoảng 269uW, tại thời điểm 1111->0000 mạch đạt công suất khoảng 267uW. Khi có sự tác động xung RST mạch đạt công suất cao nhất khoảng 283uW. Công suất tĩnh rơi vào khoảng 598nW.



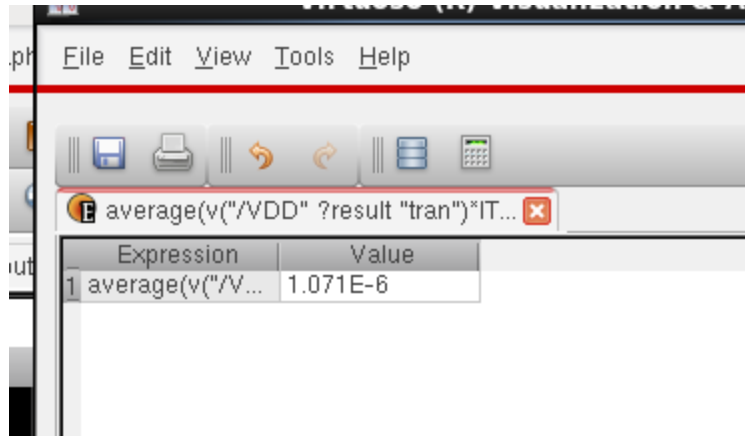


Hình 2.5: Công suất trung bình

$P_{avg} = (1.071 \cdot 10^{-6}) \text{ W}$ .


### Phần 3: Layout cổng NOT

**Bước 1:** Ở sơ đồ nguyên lý chọn vào launch -> layout XL, sẽ hiện ra cửa sổ như hình 3.1 sau đó chọn vào mục create New và Automatic sau đó nhấn ok.

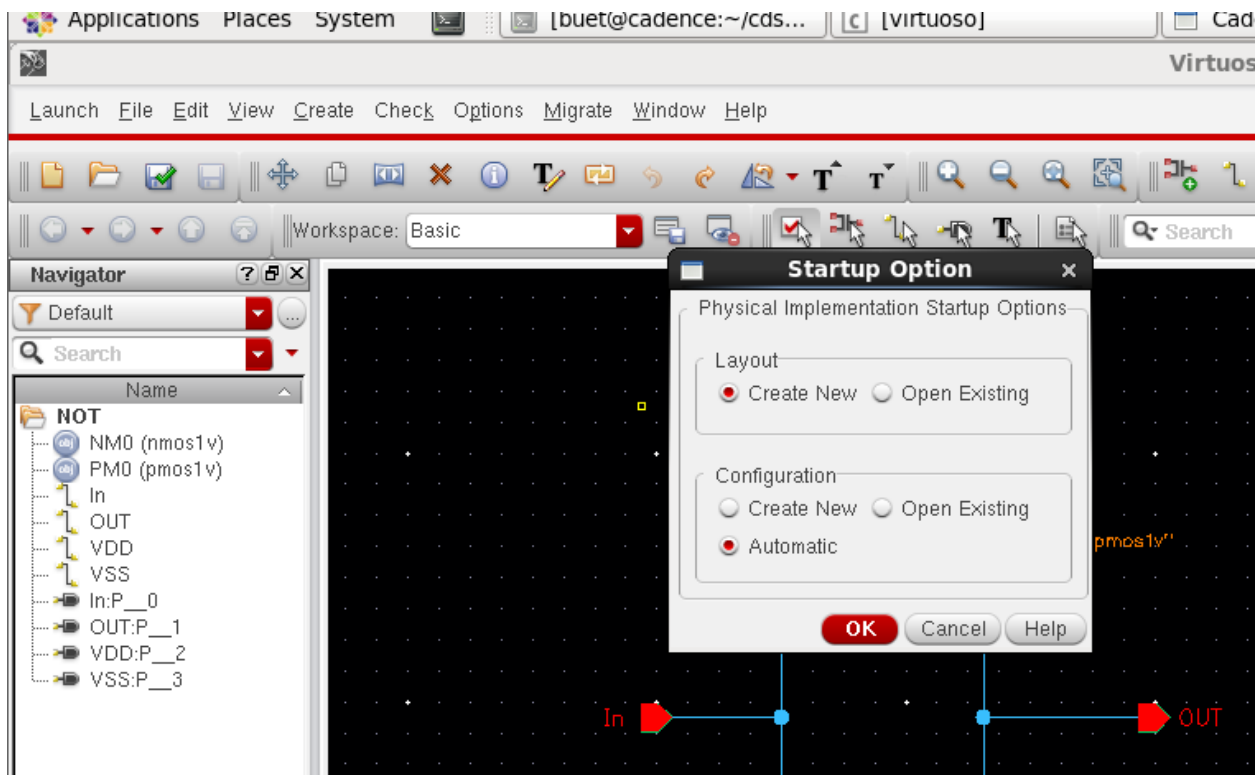


Hình 3.1

Sau đó sẽ hiện lên hộp thoại chọn nơi lưu layout như hình 3.2.

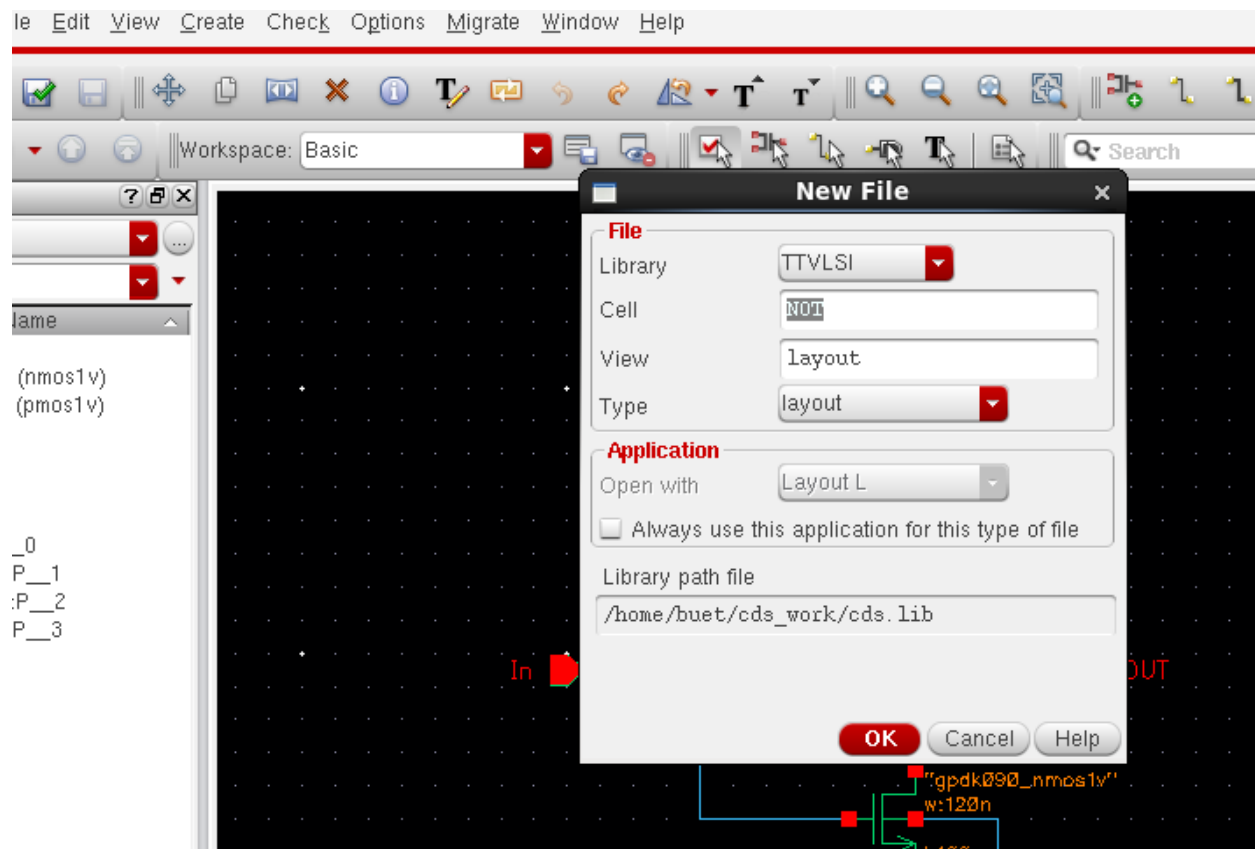


Hình 3.2


**Bước 2:** Cửa sổ layout hiện ra như hình 3.3.

 

Hình 3.3


**Bước 3:** Chọn biểu tượng  dưới góc trái cửa sổ layout để lấy layout và các chân pin VDD, VSS, In, Out của sơ đồ nguyên lý cổng NOT ra ngoài.

**Bước 4:** Tiến hành vẽ 2 đường VDD và VSS với độ rộng đường vẽ khoảng 0.5 như hình 3.4.

 


Hình 3.4

**Bước 5:** Để cực body được hiển thị ra click vào Nmos và Pmos sau đó vào Edit instance Properties, trong mục body type chọn Detached.

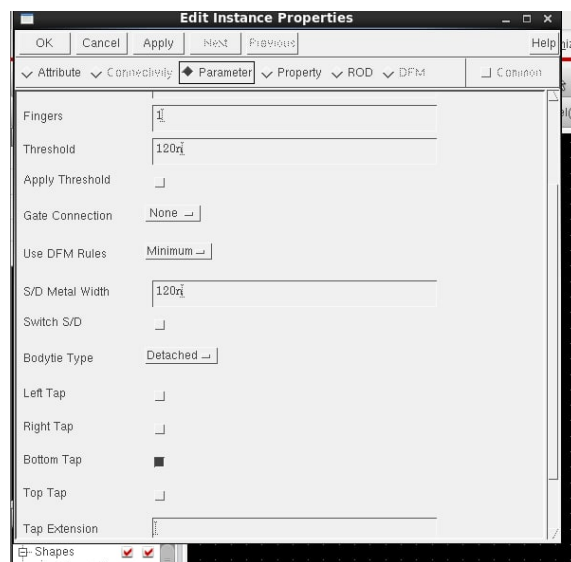


Hình 3.5

**Bước 6:** Tiến hành kết nối layout như sơ đồ nguyên lý.

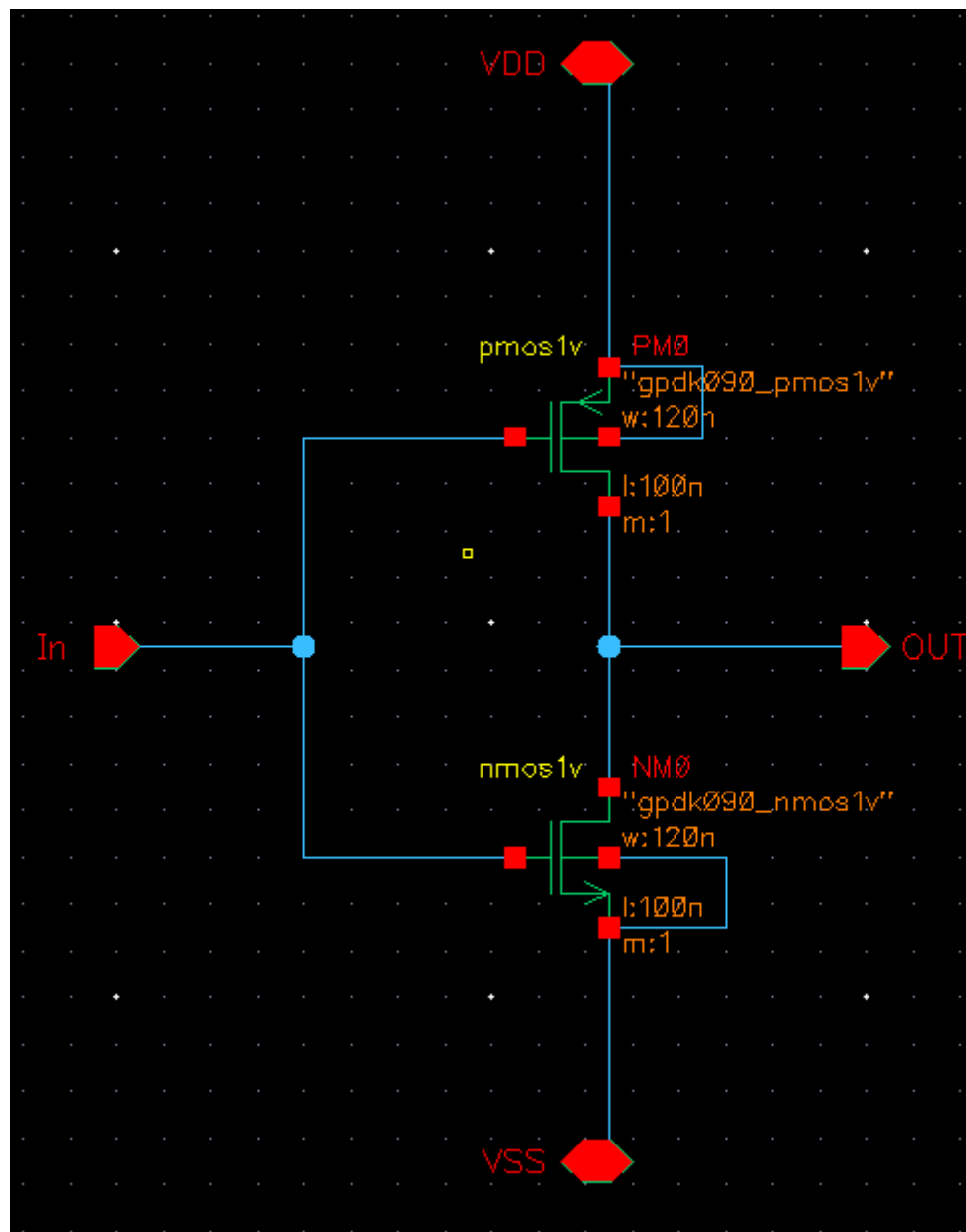


Hình 3.6: Sơ đồ nguyên lý

 


Hình 3.7: Layout NOT

**Bước 7:** Tiến hành check DRC và LVS nếu báo lỗi thì sửa lỗi còn nếu không báo lỗi gì thì layout coi như hoàn tất.

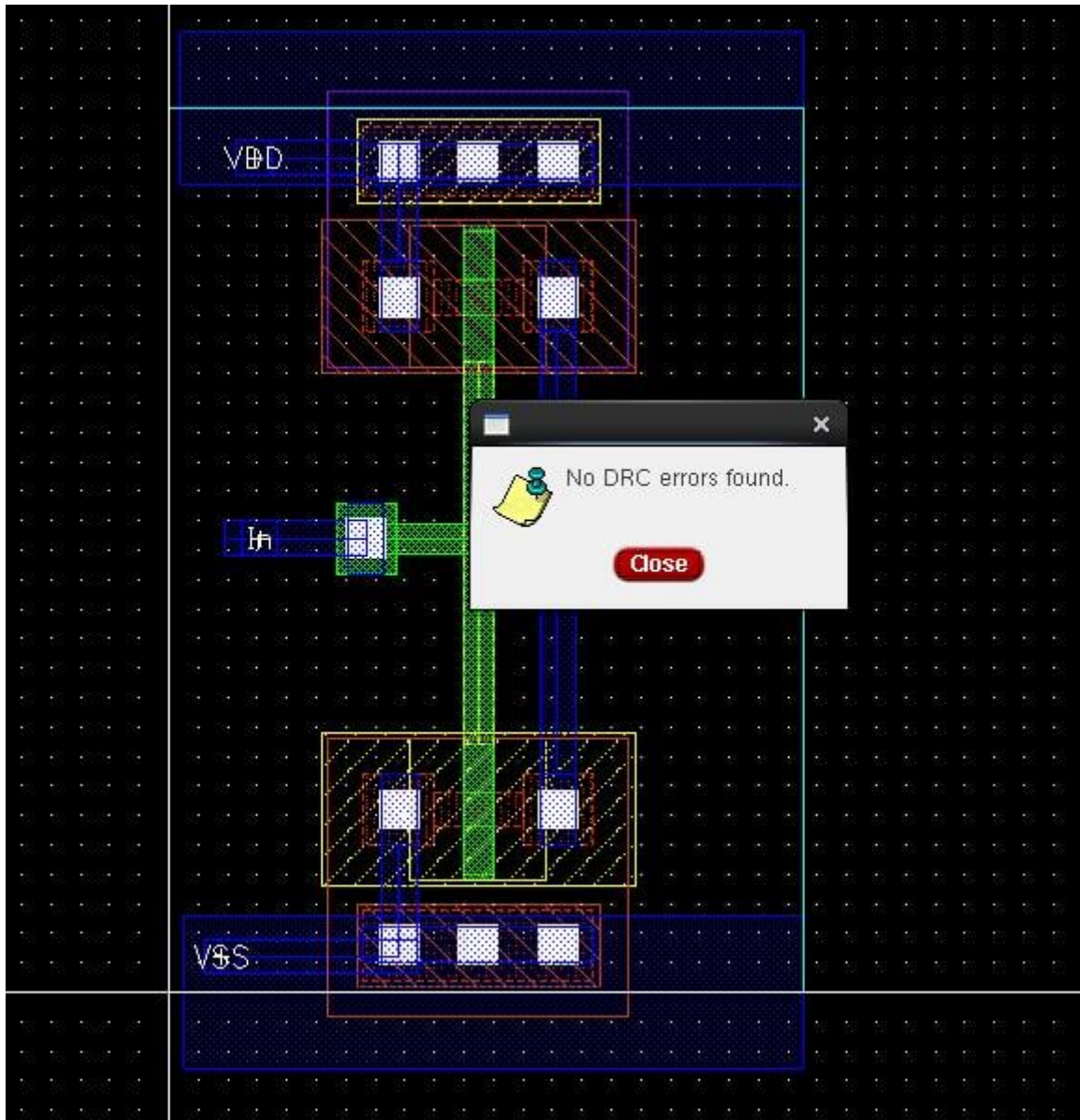

Hình 3.8: Check DRC



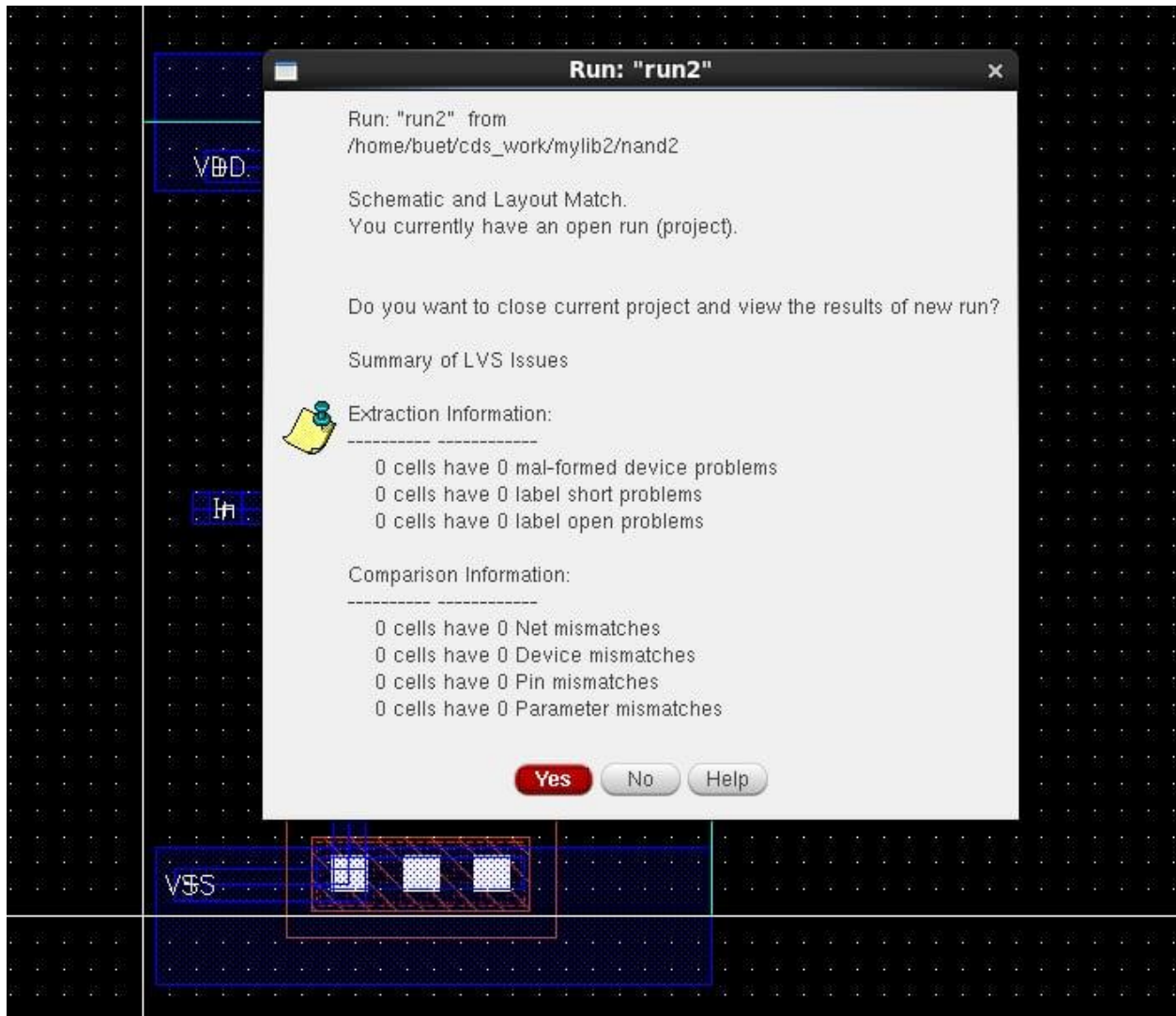

Hình 3.9: Check LVS